Travail à effectuer :

⇨ **Lire attentivement l'annexe (en essayant de le comprendre).**

⇨ **Répondre à la problématique au travers des questions suivantes (au brouillon) :**

2. Réponse à la problématique :

Données : Impédance de ligne : pour r : 0,14mΩ/m ; pour l : $2 \cdot 10^{-7}$H/m et longueur de ligne : 500 m
Impédance du primaire du transformateur : R=0,2Ω, L=0,28H R_f=605Ω R_{charge}=1,07Ω
V_2=230V ; I=200A et f=50Hz

2.1 Calculer la résistance r et l'inductance l de la ligne
2.2 En utilisant la méthode de Boucherot, calculer V_1.

Question subsidiaire (lien avec le cours d'électrotechnique) : *la section de la ligne a été dimensionnée uniquement en fonction de l'ampérage. Dans la pratique, comment dimensionne-t-on cette section pour éviter une telle chute de tension ?*

⇨ **En utilisant l'annexe 1 et l'annexe de ce chapitre, réaliser la fiche résumée du chapitre. Pour cela, réécrire les différents objectifs et indiquer pour chacun la relation, la définition ou la méthode permettant de l'atteindre.**