
n résistances identiques en dérivation :

$$R_{eq} = \frac{R}{n}$$

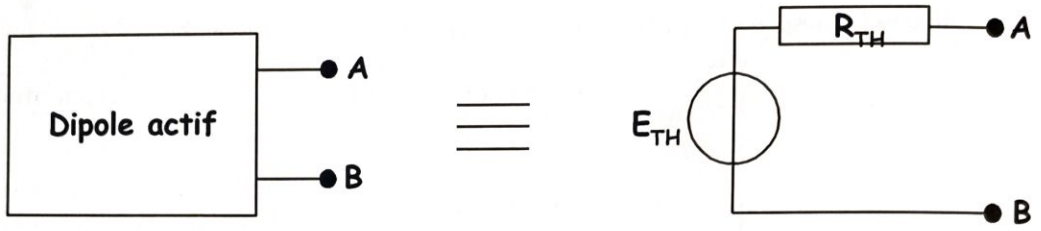4. Qu'est que le modèle équivalent de Thévenin (MET) pour un dipôle actif ?

Les dipôles actifs sont les dipôles pouvant fonctionner en générateur (panneaux solaires, piles,...). Certains sont réversibles et peuvent fonctionner en générateur et en récepteur (batteries, MCC,...)

Ils peuvent être modélisés par leur MET :



⇨ **Détermination de E_{TH} :** E_{TH} égale à la tension entre les points A et B lorsque le dipôle (D) est déconnecté (tension à vide).


⇨ **Détermination de R_{TH} :** Une résistance interne R_{TH} égale à la résistance équivalente vue des points A et B lorsque toutes les sources sont éteintes.

En pratique :
- Pour éteindre une source de tension sur un schéma, on la remplace par un court-circuit
- Pour éteindre une source de courant sur un schéma, on la remplace par un circuit ouvert

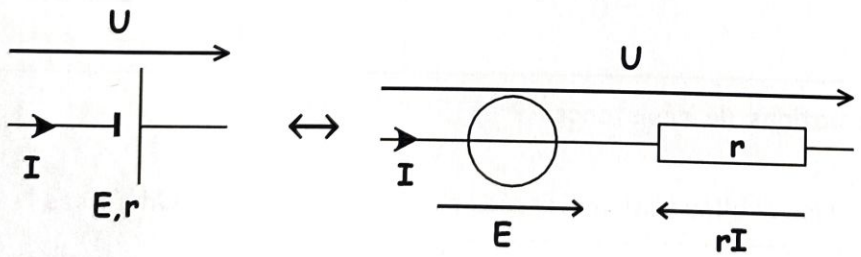5. Qu'est-ce que la loi d'ohm pour un dipôle actif ?

On peut distinguer deux cas :


⇨ **Générateur de fem E et de résistance interne r :**



En convention générateur :

$$U = E - RI$$

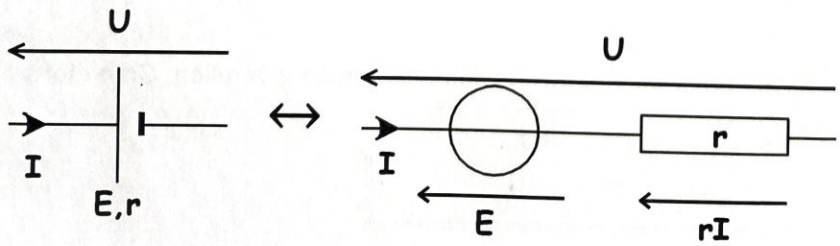⇨ **Récepteur de fem E et de résistance interne r :**



En convention récepteur :

$$U = E + RI$$